


The background of the entire image is a dark blue, textured surface resembling a complex electronic circuit board with intricate white and light blue lines. In the center-right, there is a glowing, translucent blue microchip. The chip has a square shape with a grid of pins on its bottom edge. It is surrounded by a network of glowing blue lines that represent data or electrical pathways. The overall lighting is a deep blue, giving it a high-tech, digital feel.

计算机组成原理



计算机组成原理

三、运算器

 

|| 本章主要内容

- 定点补码加/减法运算
- 定点乘法运算
- 定点除法运算
- 浮点运算
- 运算器组织



C语言中的运算

■ 逻辑运算

- 位运算 “&” “|” “~” “^”
- 逻辑运算 “&&” “||” “!”
- 移位运算 “<<” “>>”
- 位扩展 位截断 用于类型转换

■ 算术运算

- 无符号/符号整数的加减乘除运算
- 变量与常数间的乘除运算
- 浮点数加减乘除运算

■ 如何用电路实现？

3.1 定点补码加/减法运算

- 运算方法及实现

- 运算公式

- 溢出检测

- 逻辑实现

- 快速加法器

补码加减法的实现

■ **补码加法**： $[X + Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}}$

□ 和的补码 = 补码的和

■ **补码减法**： $[X - Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} - [Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}}$

□ 差的补码 = 补码的差

□ 减法变加法，关键是求 $[-Y]_{\text{补}}$

■ **求补公式**： $[-Y]_{\text{补}} = -[Y]_{\text{补}}$

□ $[-Y]_{\text{补}}$ = 对 $[Y]_{\text{补}}$ 逐位取反, 再在最低位加 1

补码加法公式证明

■ $[X + Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}}$

1. $x > 0 \ y > 0$ (无需证明)

2. $x > 0 \ y < 0$

3. $x < 0 \ y > 0$ (2/3证明相同)

4. $x < 0 \ y < 0$

■ 只需证明2/4两种情况即可

补码加法公式证明 $x > 0 \ y < 0$

$$[x]_{\text{补}} = x \quad [y]_{\text{补}} = 2 + y \quad (\text{设 } x, y \text{ 为定点小数, } 1 > x > 0, -1 \leq y < 0)$$

$$[x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} = x + 2 + y = 2 + (x + y)$$

当 $x + y < 0$ 时

$$2 + (x + y) = [x + y]_{\text{补}} \pmod{2}$$

当 $x + y > 0$ 时

$$2 + (x + y) > 2 \quad \text{模舍去}$$

$$\begin{aligned} [x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} &= 2 + (x + y) = x + y \pmod{2} \\ &= [x + y]_{\text{补}} \pmod{2} \end{aligned}$$

补码加法公式证明 $x < 0 \ y < 0$

$$[x]_{\text{补}} = 2 + x \quad [y]_{\text{补}} = 2 + y$$

$$[x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} = (2 + x) + (2 + y) = (2 + (2 + x + y)) \mod 2$$

$$-2 \leq x + y < 0$$

$$\text{故 } 0 \leq 2 + x + y < 2$$

$$\text{故 } (2 + (2 + x + y)) \mod 2 = (2 + x + y)$$

$$= [x + y]_{\text{补}} \mod 2$$

补码减法公式证明

$$[X-Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} - [Y]_{\text{补}} \quad ???$$

$$[X-Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}} \quad (\text{加法公式})$$

$$[-Y]_{\text{补}} = -[Y]_{\text{补}} ?$$

$$[-Y]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}} = [Y + (-Y)]_{\text{补}} = [0]_{\text{补}} = 0$$

$$\text{故} [-Y]_{\text{补}} = -[Y]_{\text{补}} \text{ 成立} \quad [X-Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} - [Y]_{\text{补}}$$

$$[-Y]_{\text{补}} = -[-Y]_{\text{补}}$$

补码加法的溢出讨论

正常结果

$$\begin{array}{r} 0.10101 \\ + 0.01000 \\ \hline 0.11101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1.10101 \\ + 1.11000 \\ \hline 1.1.01101 \end{array}$$

模数舍去
正常结果

正正得负
正溢出

$$\begin{array}{r} 0.10101 \\ + 0.11000 \\ \hline 1.01101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1.00101 \\ + 1.11000 \\ \hline 1.0.11101 \end{array}$$

负负得正
负溢出

计算机如何识别运算结果是否溢出？

单符号数溢出检测1

- 溢出逻辑：正正得负 负负得正
- 设两数符号位为 $f_0 f_1$ ，和数符号位 f_s
- 溢出检测信号 ***Overflow (OF)***

$$Overflow = \bar{f}_0 \bar{f}_1 f_s + f_0 f_1 \bar{f}_s$$

单符号溢出检测方法2

$C_f=0, C_n=0$

0	.	1	0	1	0	1
+	0	.	0	1	0	0
<hr/>						
0	.	1	1	1	0	1

正常结果

1	.	1	0	1	0	1
+	1	.	1	1	0	0
<hr/>						
1	1	.	0	1	1	0

$C_f=1, C_n=1$

正常结果

$C_f=0, C_n=1$

0	.	1	0	1	0	1
+	0	.	1	1	0	0
<hr/>						
1	.	0	1	1	0	1

正溢出

1	.	0	0	1	0	1
+	1	.	1	1	0	0
<hr/>						
1	0	.	1	1	1	0

$C_f=1, C_n=0$

负溢出

符号位进位位 C_f , 最高位进位位 C_n

$$Overflow = C_f \oplus C_n$$

双符号溢出检测方法

未溢出

	0	0	.	1	0	1	0	1
+	0	0	.	0	1	0	0	0
<hr/>								
	0	0	.	1	1	1	0	1

未溢出

	1	1	.	1	0	1	0	1
+	1	1	.	1	1	0	0	0
<hr/>								
	1	1	.	0	1	1	0	1

正溢出

	0	0	.	1	0	1	0	1
+	0	0	.	1	1	0	0	0
<hr/>								
	0	1	.	0	1	1	0	1

<

负溢出

	1	1	.	0	0	1	0	1
+	1	1	.	1	1	0	0	0
<hr/>								
	1	1	.	1	1	1	0	1

双符号位最高位永远是正确符号位

$$Overflow = f_1 \oplus f_2$$

有符号数溢出判断方法总结

- 判断方法：
- 根据加数和结果的符号位判断

$$Overflow = \bar{f}_0 \bar{f}_1 f_s + f_0 f_1 \bar{f}_s$$

- 根据次高位向最高位的进位/借位，最高位向进位位的进位/借位是否一致判断

$$Overflow = C_f \oplus C_n$$

- 根据结果双符号位是否一致判断

$$Overflow = f_1 \oplus f_2$$

- 哪种方案硬件实现更好？

无符号数溢出检测 unsigned char

$$3+8=11$$

$$\begin{array}{r} 00000101 \\ + 00001000 \\ \hline 00001101 \end{array}$$

$$255+254=253$$

$$\begin{array}{r} 11111111 \\ + 11111110 \\ \hline \text{加法溢出} \quad 111111101 \end{array}$$

$$128-1=127$$

$$\begin{array}{r} 10000000 \\ + 11111111 \\ \hline 10111111 \end{array}$$

$$1-2=255$$

$$\begin{array}{r} 00000001 \\ + 11111110 \\ \hline \text{减法溢出} \quad 11111111 \end{array}$$

加法变大，减法变小

$$UOF = Sub \oplus C_{out}$$

|| 有符号数溢出的软件检测方法

```
int tadd_ok(int x,int y) {  
  
    int sum=x+y;  
  
    int neg_over=x<0&& y<0&&sum>=0;  
  
    int pos_over=x>=0&& y>=0&&sum<0;  
  
    return !neg_over&&!pos_over;  
  
}
```

- 软/硬件检测具有功能上的等效性和性能上的差异性！

二进制加法运算的电路实现

- 相同权值的各位逐位相加，进位从低位向高位传递
- 首先要考虑一位加法，然后考虑进位链

$$\begin{array}{rccccccc} & & X_{n-1} & \cdots & X_2 & X_1 & X_0 \\ + & & Y_{n-1} & \cdots & Y_2 & Y_1 & Y_0 \\ \hline & & ?_{n-1} & \cdots & ?_2 & ?_1 & ?_0 \end{array}$$

一位加法逻辑电路实现



■ $0 + 1 = 1$ $1 + 0 = 1$

■ $1 + 1 = 0$ $0 + 0 = 0$

■ 一个异或门即可实现两个1bit数相加


■ 算术运算变成逻辑电路

$$S_i = X_i \oplus Y_i$$

  

半加器HA

全加器

 

一位全加器

加数 X_i	加数 Y_i	低位进位 C_i	和数 S_i	进位 C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus Y_i) C_i$$

全加器逻辑实现之一


$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$$
 
$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus Y_i) C_i$$




和：6级门电路延迟 6T


进位：5级门电路延迟

 

全加器逻辑实现之二

 

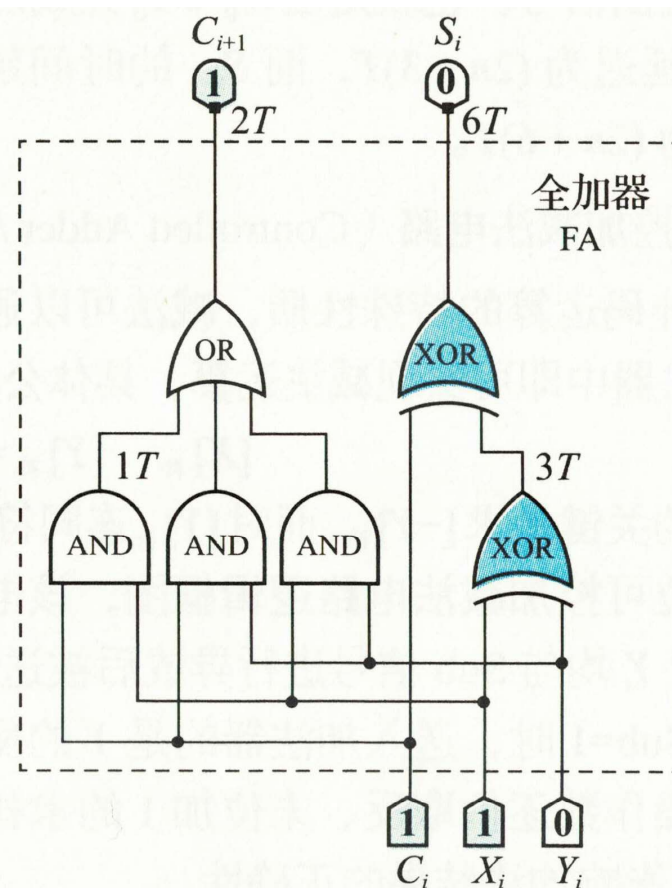
$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus Y_i) C_i$$




$$C_{i+1} = X_i Y_i + X_i C_i + Y_i C_i$$

n位加法器

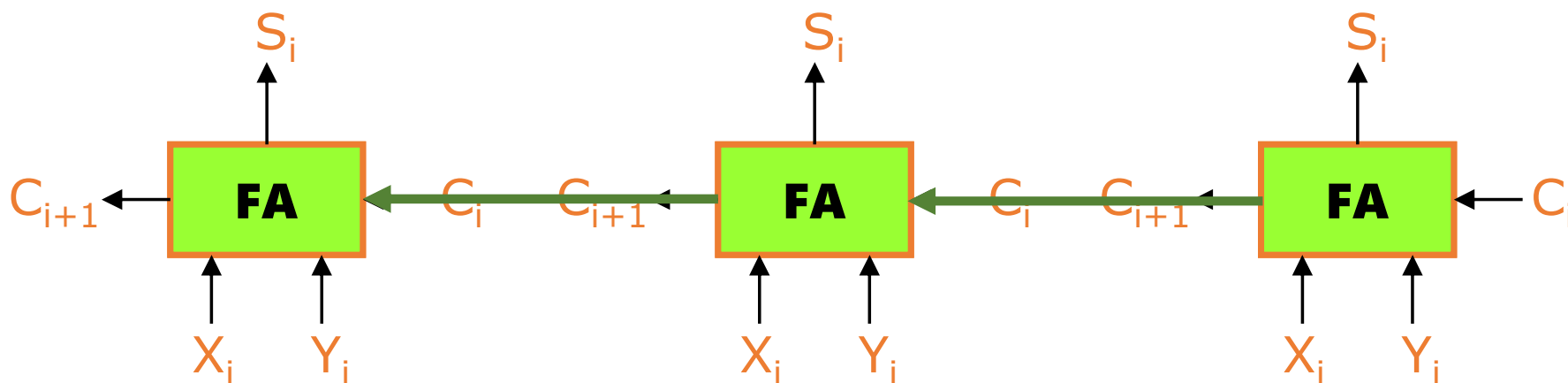- n位加法器包含n个全加器
- 将n个一位全加器串联
- 低位进位输出连接到高位进位输入




单符号位补码串行进位加法器电路(ripple carry adder)

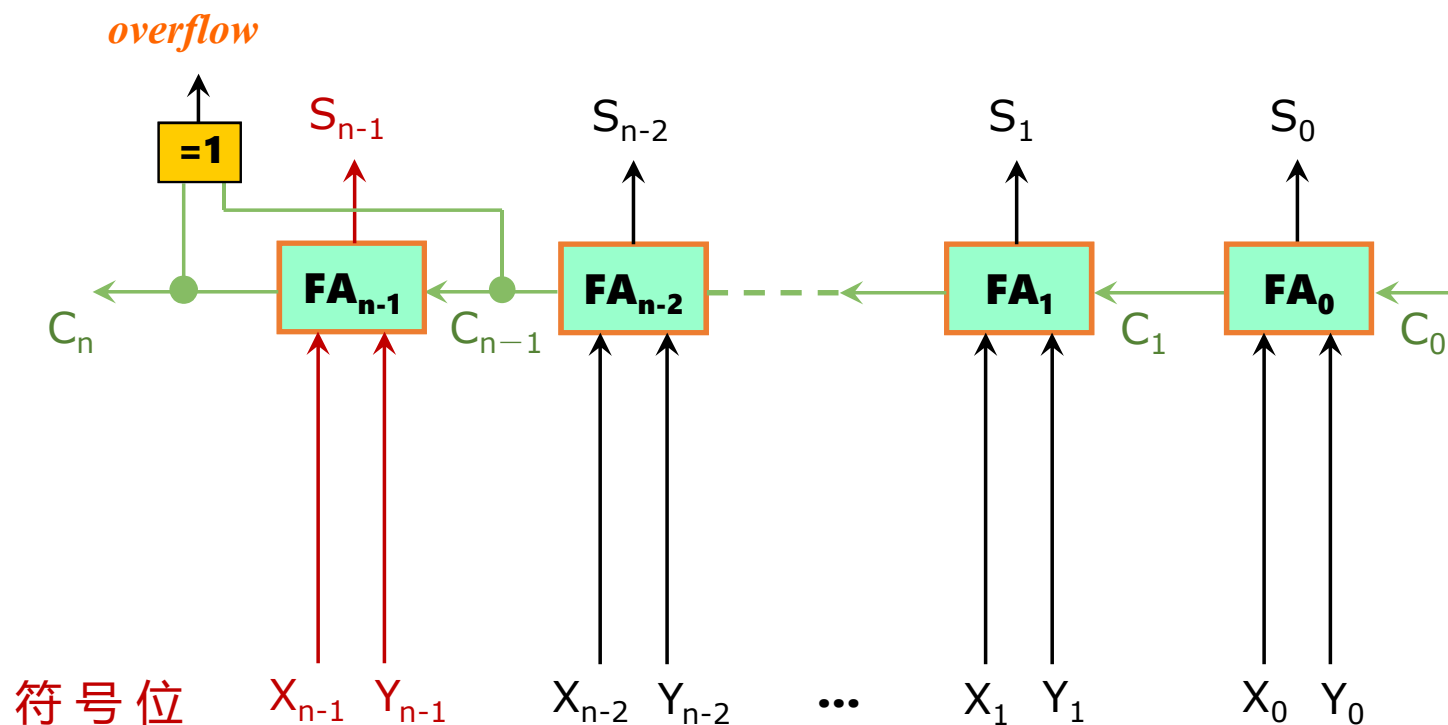

无符号，有符号数加法器有无区别？

运算规则相同，溢出判断不同

双符号位补码加法器电路

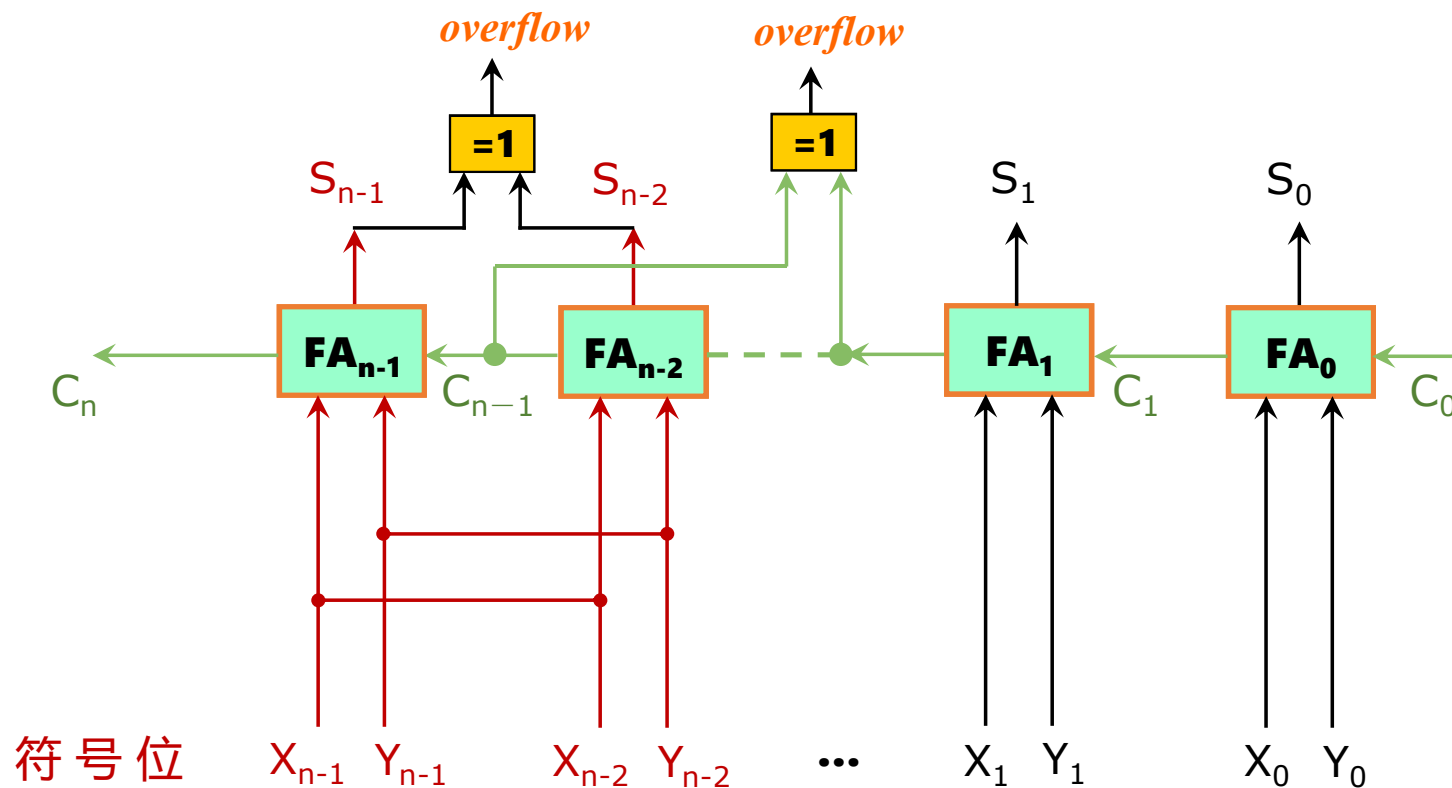

资源开销增加，延时增加，故硬件上不会采用双符号补码运算电路

补码减法电路实现

补码减法可以变加法

$$[X]_{\text{补}} - [Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}}$$

关键是求 $[-Y]_{\text{补}}$

方法：将 $Y_{\text{补}}$ 连同符号位一起逐位取反末位加一

$$[-Y]_{\text{补}} = [-[Y]_{\text{补}}]_{\text{补}}$$

加法器的改造---对Y的输入进行选择

■ 引入运算控制位 **Sub**

□ Sub=0 时作加法，送入加法器的是 $Y_{\text{补}}$

□ Sub=1 时作减法，送入加法器的是 $[-Y]_{\text{补}}$


◆ 对 $Y_{\text{补}}$ 逐位取反，末位加一

$$Input = Y_i \oplus Sub$$

$$C_0 = Sub$$

Y_i	Sub	Input
Y_i	0	Y_i
Y_i	1	$\overline{Y_i}$

可控加减法电路

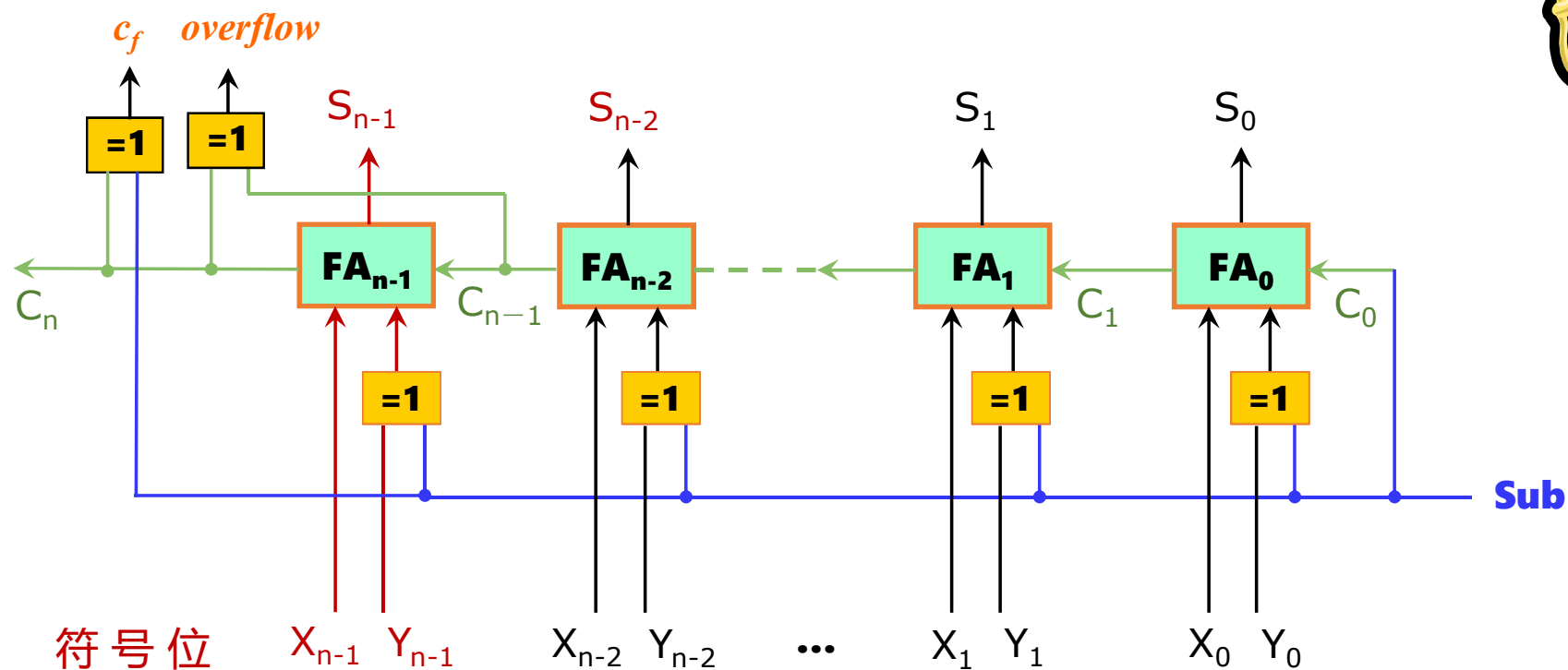

上述电路可实现有符号/无符号的加法/减法运算

控制信号Sub如何产生？

加法器的必要功能---产生运算标志位


■ 存放运算标志的寄存器称为程序/状态字或标志寄存器

□ 每个标志对应标志寄存器中的一个标志位。

□ IA-32中的EFLAGS寄存器 (MIPS 无标志寄存器)

◆ ZF (结果为零) SF (结果为负数)

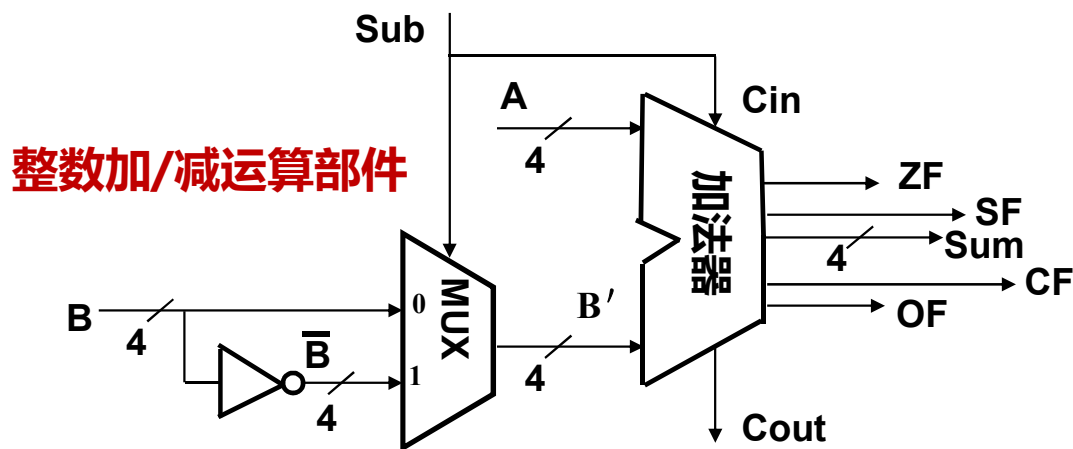
◆ CF (进位/借位) OF (有符号溢出) $OF = C_{n-1} \oplus C_{out}$




$$ZF = S(0) \mid S(1) \mid S(2) \mid S(3)$$
$$SF = S(3)$$

加法器的输入输出位数相同

多位加法器之串行加法器计算延时

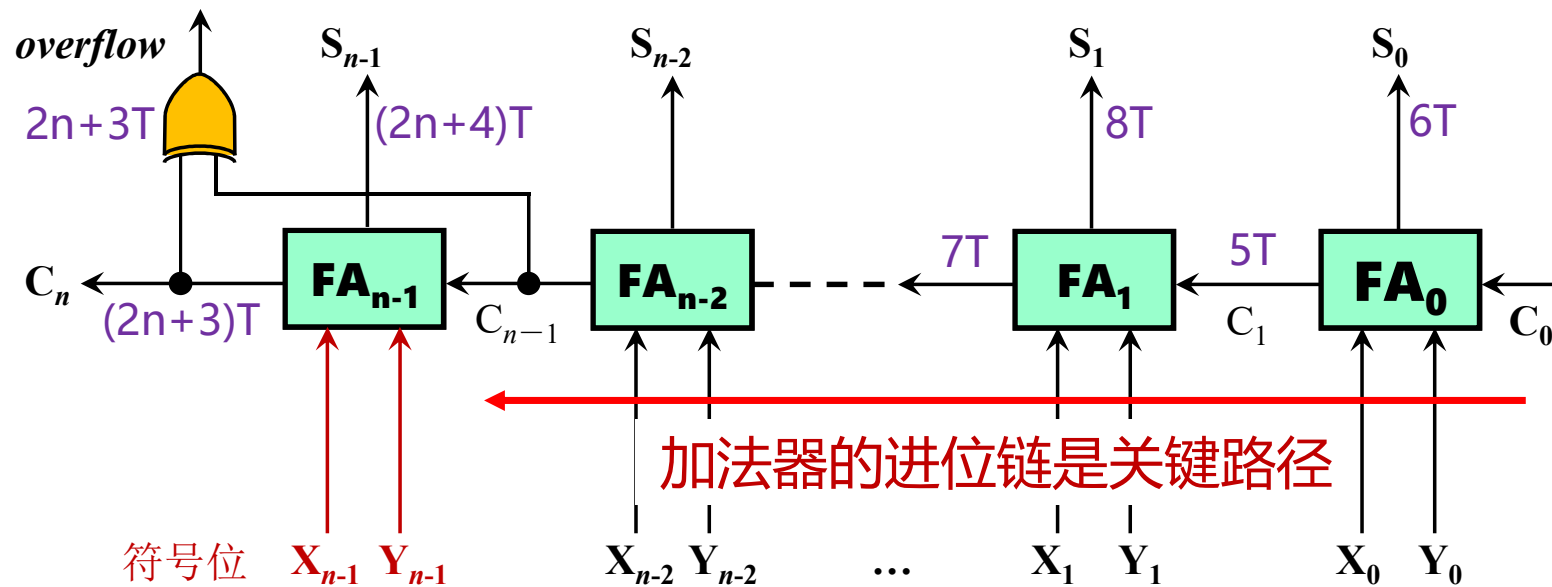

n个全加器延迟？ 关键路径在哪里？

 

快速加法器

- 如何缩短加法器的关键路径？
- 思路之一：能否提前产生各位的进位输入
- 先行进位加法器



进位依赖关系分析

$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = \underline{X_i Y_i} + (\underline{X_i \oplus Y_i}) C_i$$

$$G_i = X_i Y_i \quad \text{进位生成函数} \quad \text{Generate}$$

$$P_i = X_i \oplus Y_i \quad \text{进位传递函数} \quad \text{Propagate}$$

$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i$$

A	B	C_i	S	C_o	Carry status
0	0	0	0	0	delete
0	0	1	1	0	delete
0	1	0	1	0	propagate
0	1	1	0	1	propagate
1	0	0	1	0	propagate
1	0	1	0	1	propagate
1	1	0	0	1	generate
1	1	1	1	1	generate

如何打破进位依赖？ 进位旁路、进位选择和超前进位（先行进位）